
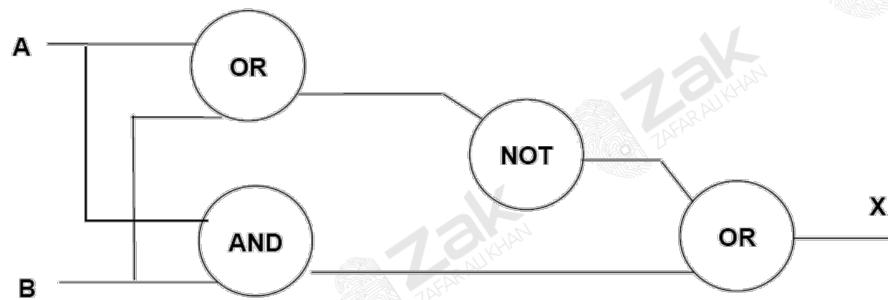


Topic: Logic gates

(1)

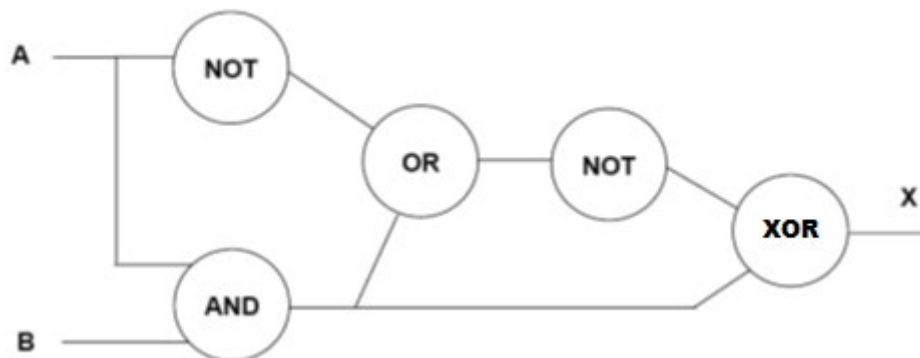


(2)






Topic: 1.3.1 Logic gates


(3)

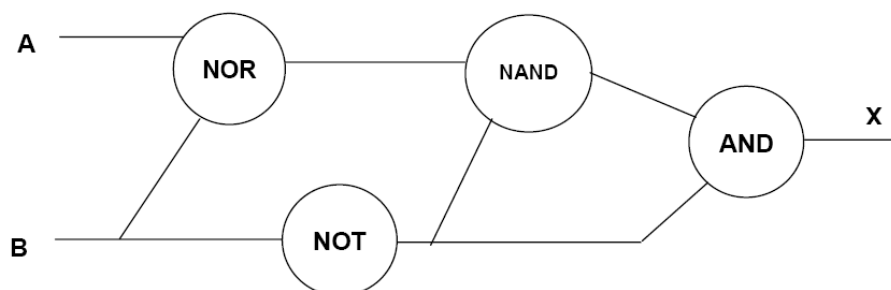


(4)

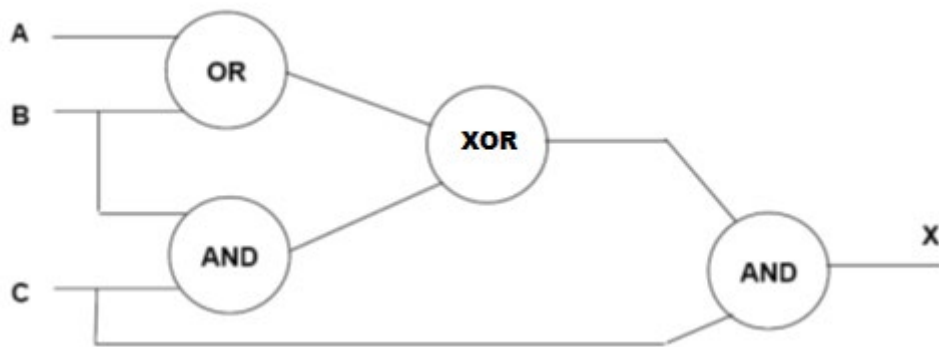

(5)

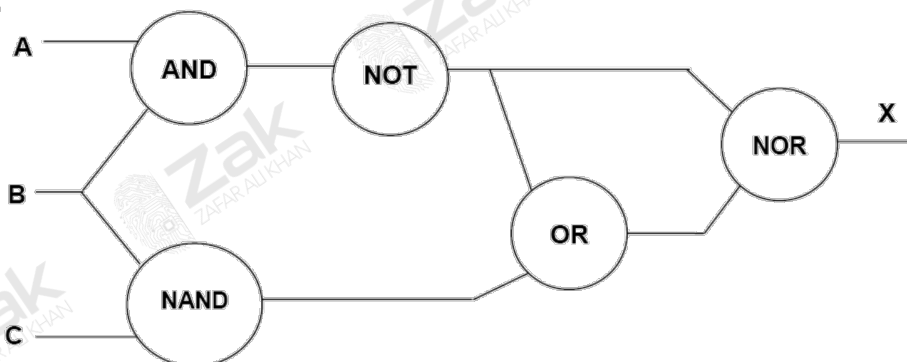

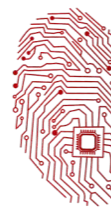

Topic: 1.3.1 Logic gates

(6)

